

# ASSIGNMENT 6

TADIPATRI UDAY KIRAN REDDY  
EE19BTECH11038

March 12, 2022

## Problem 1

$$V_2^+ = 0$$

$$\Gamma_{L1} = \frac{\frac{Z_L}{Z_0} - 1}{\frac{Z_L}{Z_0} + 1} = \frac{1}{21} \quad (1)$$

$$\Rightarrow \frac{V_1^-}{V_1^+} = S_{11} = \frac{1}{21} \quad (2)$$

Since source at Port 2 is matching network then,

$$V_2^- = (V_1^+ + V_1^-) \frac{50}{50 + 5} \quad (3)$$

$$\frac{V_2^-}{V_1^+} = S_{12} = (S_{11} + 1) \frac{10}{11} \quad (4)$$

$$\Rightarrow S_{12} = \frac{310}{231} \quad (5)$$

$$V_1^+ = 0$$

The above network is clearly symmetric which means rows of scattering matrix are same.

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} \frac{1}{21} & \frac{310}{231} \\ \frac{1}{21} & \frac{310}{231} \end{bmatrix} \quad (6)$$

## Problem 2

## Problem 3

At We know that,

$$Z_{in}(x) = Z_0 \left[ \frac{1 + \Gamma_L e^{2\gamma x}}{1 - \Gamma_L e^{2\gamma x}} \right] \quad (7)$$